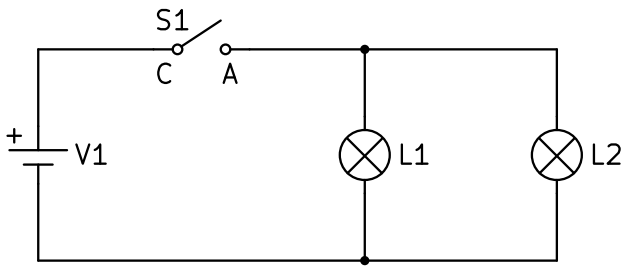



CABLEADO CON BORNAS. LÁMPARAS EN PARALELO

ESQUEMA ELÉCTRICO




LÁMPARAS EN PARALELO


LISTADO DE COMPONENTES

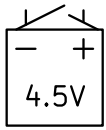

1 x PILA DE PETACA

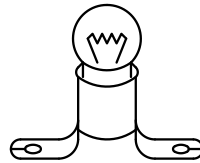



2 x LAMPARA DE 4.5V

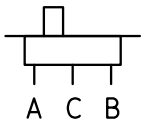

2 x CONMUTADOR DE
1 CIRCUITO
2 POSICIONES




1m x CABLE AISLADO

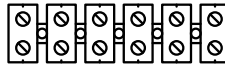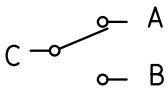


12 x BORNAS DE CONEXIÓN

CABLEADO DEL CIRCUITO

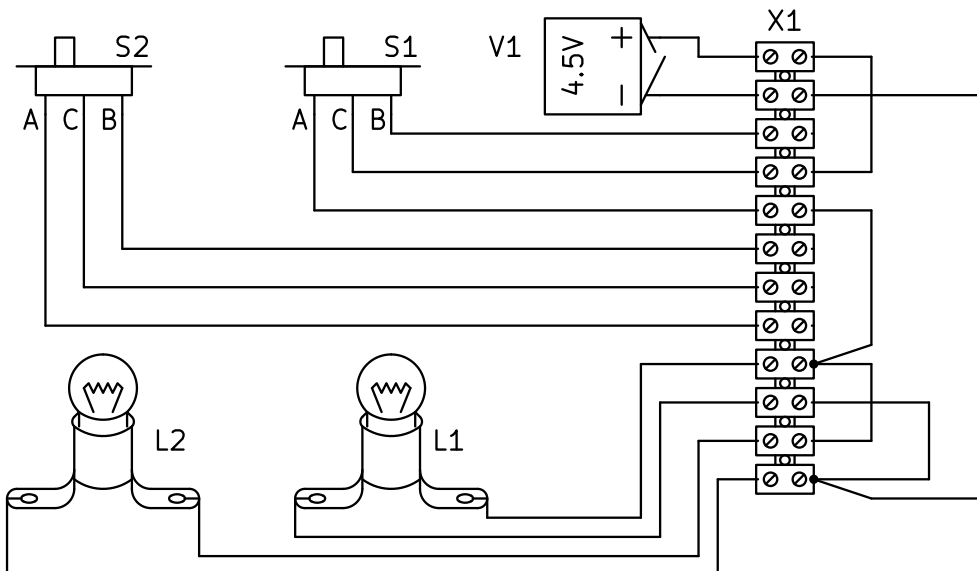






CABLEADO CON BORNAS. LÁMPARAS EN PARALELO

ESQUEMA ELÉCTRICO

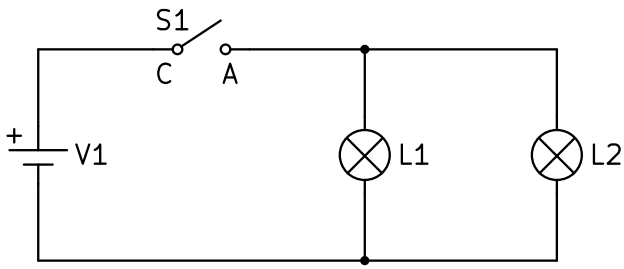

LÁMPARAS EN PARALELO

LISTADO DE COMPONENTES

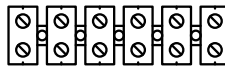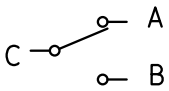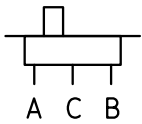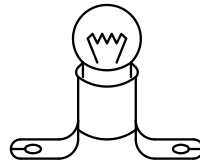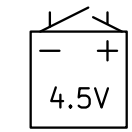

CABLEADO DEL CIRCUITO

